

計算機組織期末報告

108 學年度第二學期

第 9 組

老師：朱守禮 老師

學生：10727214 洪友祥

10727215 沈家丞


10727221 邱晨凱

10727248 鄭珮慈

一、背景

使用 Verilog HDL 與 Modelsim 模擬器，以 Midterm Project 所設計之 ALU Design 為基礎，參考課本 Chapter 4 與課程講義之 Pipelined Datapath，設計一個 Pipelined MIPS Lite CPU。

二、架構圖

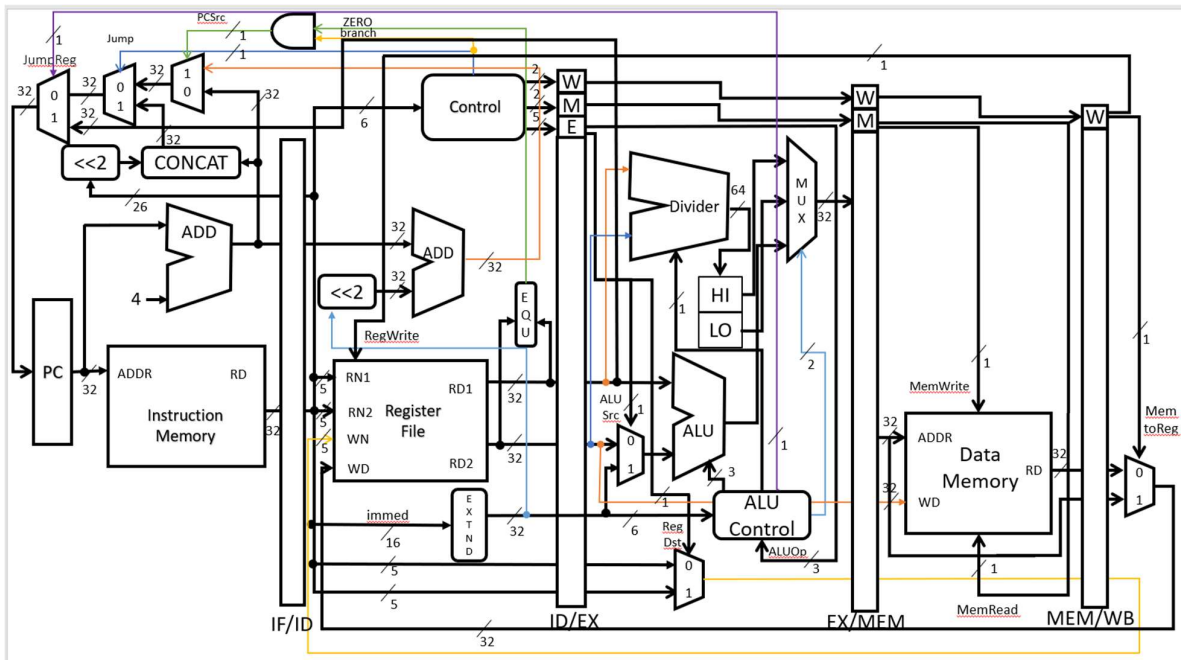

三、方法

(1) ALU

沿用 Midterm Project 的設計，以 32 個 1-bit ALU 組成 32-bits ALU，具有 32-bits AND、OR、ADD、SUB、SLT 的功能，並加入 Shifter 來滿足 SRL 指令，而從 alu_crl 接收到的 crl 訊號共三位元，最低兩個位元當作 alu_one 的 sel，而最高為元為 binvert。

(2)Divider

設計一個 32-bits 無號數除法器，設計時設置餘數和商數為 32 位元，除數為 64 位元，最一開始程式會先將記數的變數 i 設置為十進位的 0，再來重設商數，並將餘數設為被除數，除數向前移動 32 位元，並且 i 會+1，這是 $i = 0$ 的狀況，其他在 i 還沒到 32 之前的動作都是， i 先+1，餘數-除數，接著判斷餘數是正是負，若是正就將商左移一位最後一位設 1，反之則左移一位最後一位設 0，並且餘數=餘數+除數。兩種情況之後除數都會又移 1，如跑完 33 次， $i=33$ ，就將商數存是後 32 位元的 dataOut，餘數存入前 32 位元的 dataOut。

(3)alu_crl

判斷 ALUOp 決定要值行的指令是 Add、Sub、Or、And、Slt，並將對應訊號輸入電路中。

(4)control_pipelined

利用輸入的指令代號 opcode，產生對應的控制訊號，並於內部做好暫存器 EX、MEM、WB 之設定。

控制訊號如下表所示：

	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	Jump	ALUOp	ExtendSel
R_FORMAT	1	0	0	1	0	0	0	0	010	1
ORI	0	1	0	1	0	0	0	0	100	1
LW	0	1	1	1	1	0	0	0	000	0
SW	x	1	x	0	0	1	0	0	000	0
BEQ	x	0	x	0	0	0	1	0	001	0
J	x	0	x	0	0	0	1	1	001	0

(5)add32

實現 32 位元加法，此模組用於 PC 及 branch 的位址加法。

(6)branch_equ

將原本在 ALU 中做判斷的 beq 指令拉出，當 opcode 為 beq 且 Register File 兩輸出值相等時，便將 ZERO 設為 1，若否，則設為 0。

(7)memory

用於 Instruction Memory 與 Data Memory，主要根據 MemRead 和 MemWrite 去決定對指定記憶體位置的讀取、寫入。

(8)mips_pipelined

整合所有 module 以及處理訊號傳送。

(9)IF/ID

為 IF (Instruction Fetch) 與 ID (Instruction Decode) 之間的暫存器。當 clock 正緣觸發，若 rst 為 true，將輸出值設為 0；若 rst 為 false，將輸入值傳送給輸出值，藉此完成訊號傳遞。

(10)ID/EX

為 ID (Instruction Decode) 與 EX (Execute Calculation) 之間的暫存器。當 clock 正緣觸發，若 rst 為 true，將輸出值皆設為 0；若 rst 為 false，將輸入值傳送給輸出值，藉此完成訊號傳遞。

(11)EX/MEM

為 EX (Execute Calculation) 與 MEM (Memory Access) 之間的暫存器。當 clock 正緣觸發，若 rst 為 true，將輸出值皆設為 0；若 rst 為 false，將輸入值傳送給輸出值，藉此完成訊號傳遞。

(12)MEM/WB

為 MEM (Memory Access) 與 WB (Write Back) 之間的暫存器。當 clock 正緣觸發，若 rst 為 true，將輸出值皆設為 0；若 rst 為 false，將輸入值傳送給輸出值，藉此完成訊號傳遞。

(13)mux2

二對一多工器，用於選擇 ALU 的 operand2 輸入、PC 要 fetch 下一道指令的地址、欲寫回的暫存器以及內容。

(14)mux3

三對一多工器，用於選擇 EX 階的運算結果(Hi/Lo/ALU)。

(15)reg_file

用於 Register File，主要根據 RegWrite 決定暫存器是否寫入。

(16)reg32

32 位元暫存器，在此當作 PC 使用。

(17)sign extend

將 16 位元的值進行有號數擴充成 32 位元。

(18)unsign_extend

將 16 位元的值進行無號數擴充成 32 位元。

(19)tb_Pipelined

根據時脈不斷地執行程式碼，而當 CPU.funct 在不同值的時候，分別執行不同的指令。

四、結果

我們根據以下指令來做測試

- (1) lw \$s1, \$t7, 0
- (2) srl \$t7, \$t6, 3
- (3) beq \$s1, \$s2, 6
- (4) add \$s2, \$s0, \$s2
- (5) sub \$s2, \$s0, \$s2
- (6) add \$s1, \$s0, \$s1
- (7) or \$s2, \$s0, \$s2
- (8) add \$s1, \$s0, \$s1
- (9) sub \$s2, \$s0, \$s2
- (10) or \$s2, \$s0, \$s2
- (11) lw \$s1, \$t5, 0
- (12) ori \$s2, \$s0, 4
- (13) sw \$zero, \$s2, 24
- (14) divu \$t7, \$v1
- (15) mfhi \$s1
- (16) mflo \$s0

```

# 0, reading data: Mem[      x] =>      x
# 18446744073709551615, PC:      x
# 0, reading data: Mem[      0] => 2385444864
# 0, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
# 0, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
# 0, PC:      0
# 0, NOP
#
# 1, reading data: Mem[      4] =>      0
# 1, reg_file[15] =>      21 (Port 2)
# 1, reg_file[17] =>      2 (Port 1)
# 1, PC:      4
# 1, LW
#
# 2, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
# 2, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
# 2, PC:      8
# 2, NOP
#
# 3, reading data: Mem[      2] =>      256
# 3, PC:      12
# 3, NOP
#
# 4, reading data: Mem[     16] =>    1011906
# 5, reg_file[15] <=    256 (Write)
# 4, PC:      16
# 4, NOP
#
# 5, reading data: Mem[     20] =>    305201158
# 5, reg_file[15] =>    256 (Port 2)
# 5, PC:      20
# 5, SRL
#
# 6, reading data: Mem[     24] =>      0
# 6, reg_file[17] =>      2 (Port 2)
# 6, reg_file[17] =>      2 (Port 1)
# 6, PC:      24
# 6, BEQ
#
# 7, reading data: Mem[     48] =>    36735008
# 7, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
# 7, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
# 7, PC:      48
# 7, NOP

```

```

#      8, reading data: Mem[      52] =>      0
#      8, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#      8, reg_file[17] =>      2 (Port 1)
#      9, reg_file[14] <=      32 (Write)
#      8, PC:      52
#      8, ADD
#
#      9, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
#      9, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
#      9, PC:      56
#      9, NOP
#
#     10, reading data: Mem[      60] =>  38834213
run
#     10, PC:      60
#     10, NOP
#
#     11, reading data: Mem[      64] =>  36735008
#     11, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#     11, reg_file[18] =>      3 (Port 1)
#     12, reg_file[17] <=      3 (Write)
#     11, PC:      64
#     11, OR
#
#     12, reading data: Mem[      68] =>      0
#     12, reg_file[17] =>      3 (Port 1)
#     12, PC:      68
#     12, ADD
#
#     13, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
#     13, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
#     13, PC:      72
#     13, NOP
#
#     14, reading data: Mem[      76] =>  38834210
#     15, reg_file[18] <=      3 (Write)
#     14, PC:      76
#     14, NOP
#
#     15, reading data: Mem[      80] =>      0
#     15, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#     15, reg_file[18] =>      3 (Port 1)
#     16, reg_file[17] <=      4 (Write)
#     15, PC:      80
#     15, SUB

```

```

#      16, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
#      16, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
#      16, PC:      84
#      16, NOP
#
#      17, PC:      88
#      17, NOP
#
#      18, reading data: Mem[      92] => 38834213
#      19, reg_file[18] <=      2 (Write)
#      18, PC:      92
#      18, NOP
#
#      19, reading data: Mem[      96] => 2385313792
#      19, reg_file[18] =>      2 (Port 1)
#      19, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#      19, PC:      96
#      19, OR
#
#      20, reading data: Mem[     100] =>      0
#      20, reg_file[13] =>     19 (Port 2)
#      20, reg_file[17] =>      4 (Port 1)
run
#      20, PC:     100
#      20, LW
#
#      21, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
#      21, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
#      21, PC:     104
#      21, NOP
#
#      22, reading data: Mem[     108] => 911212548
#      22, reading data: Mem[      4] => 33554432
#      23, reg_file[18] <=      3 (Write)
#      22, PC:     108
#      22, NOP
#
#      23, reading data: Mem[     112] => 2886860824
#      23, reg_file[18] =>      3 (Port 1)
#      23, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#      24, reg_file[13] <= 33554432 (Write)
#      23, PC:     112
#      23, ORI

```

```

#          24, reading data: Mem[      116] => 31653915
#          24, reg_file[ 0] =>          0 (Port 1)
#          24, reg_file[18] =>          3 (Port 2)
#          24, PC:      116
#          24, SW
#
#          25, reading data: Mem[      120] =>          0
#          25, reg_file[ 3] =>          3 (Port 2)
#          25, reg_file[15] =>      256 (Port 1)
#          25, PC:      120
#          25, DIVU
#
#          26, reg_file[ 0] =>          0 (Port 2)
#          26, reg_file[ 0] =>          0 (Port 1)
#          27, writing data: Mem[      24] <=          3
#          27, reg_file[16] <=          7 (Write)
#          26, PC:      124
#          26, NOP
#
#          27, PC:      128
#          27, NOP
#
#          28, PC:      132
#          28, NOP
#
#          29, PC:      136
#          29, NOP
#
run
#          30, PC:      140
#          30, NOP
#
#          31, PC:      144
#          31, NOP
#
#          32, PC:      148
#          32, NOP
#
#          33, PC:      152
#          33, NOP
#
#          34, PC:      156
#          34, NOP

```


```
# 35, PC: 160
# 35, NOP
#
# 36, PC: 164
# 36, NOP
#
# 37, PC: 168
# 37, NOP
#
# 38, PC: 172
# 38, NOP
#
# 39, PC: 176
# 39, NOP
#
run
# 40, PC: 180
# 40, NOP
#
# 41, PC: 184
# 41, NOP
#
# 42, PC: 188
# 42, NOP
#
# 43, PC: 192
# 43, NOP
#
# 44, PC: 196
# 44, NOP
#
# 45, PC: 200
# 45, NOP
#
# 46, PC: 204
# 46, NOP
#
# 47, PC: 208
# 47, NOP
#
# 48, PC: 212
# 48, NOP
#
# 49, PC: 216
# 49, NOP
```


```
 
#          50, PC:      220
#          50, NOP
#
#          51, PC:      224
#          51, NOP
#
#          52, PC:      228
#          52, NOP
#
#          53, PC:      232
#          53, NOP
#
#          54, PC:      236
#          54, NOP
#
#          55, PC:      240
#          55, NOP
#
#          56, PC:      244
#          56, NOP
#
#          57, PC:      248
#          57, NOP
#
#          58, PC:      252
#          58, NOP
#
#          59, reading data: Mem[      256] =>      34832
#          59, PC:      256
#          59, NOP
#
#          60, reading data: Mem[      260] =>      32786
#
#
#          60, PC:      260
#          60, MFHI
#
#          61, reading data: Mem[      264] =>      x
#          61, PC:      264
#          61, MFLO
#
#          62, reg_file[ x] =>      x (Port 2)
#          62, reg_file[ x] =>      x (Port 1)
# control_single unimplemented opcode x
#          62, PC:      268
#          64, reg_file[17] <=      1 (Write)
#          63, PC:      x
#          65, reg_file[16] <=      85 (Write)

```

上方為 16 道指令於 terminal 輸出的結果，能觀察出指令之暫存器數值與輸出結果相符合。下方為 16 道指令顯示之 waveform 圖形。



 

五、討論

Q1. 如何在做 branch 指令的運算時，下一道指令能夠 fetch 到正確的？

Ans: 在 register file 的兩個輸出 rs、rt 連接一個判斷是否相等的模組，在 ID 階就對立即值做有號數擴充，將是否做 branch 跳躍的判斷提前至 ID 階，stall 一個 cycle 不 fetch 指令，就能達到正確運算 branch 指令的效果。

Q2. 如何測試結果正不正確？

Ans: 必須將 Register file、Data memory 以及 instruction memory 設定完成後，一道一道檢驗輸出結果，追蹤該指令的 datapath，將訊號顯示於 waveform 後，可曉得在哪一個模組中的訊號不如預期，再針對該模組做修正。

Q3. 除法器做運算時，該如何處理 hazard 發生的問題？

Ans: 我們在做除法運算時，會在後方加入 34 個 nop 指令，使指令推遲避免發生 hazard。

六、結論(心得)

這次的 Final project，基本上是統整整個學期的東西了，延續了期中 project 較為簡單的除法器、位移器、ALU 等部分。而這次最困難的不外乎就是切 Pipeline 了，要去把所有指令，去切成五個部分，來達成同步執行指令的事情，以加速程式的執行。而這次任務主要的東西，基本上都是在切 Pipeline，所以後來我們發現分工其實很多人分到的程式碼部分，是可以不用做更改的，可能是因為我們一開始以為分工可以跟期中 Project 一樣，只要更改程式碼達成教授的要求，那就可以了，結果後來才發現全然不同，需要自行設計一個架構圖，來執行老師所要求需要的所有指令、規範，我們最後也終於在幾乎快壓哨的時候完成了我們的 Final project。

七、未來展望

計算機組織這門課，我們從一開始陸續接觸了電腦系統組織，再來了解些 MIPS 有關的電腦語言，也因為經過之前的組合語言、嵌入式系統，更容易掌握這門課，接著陸續的 ALU 乘法器除法器，再到整個 CPU，我們其實學得挺多的，希望未來的我們能學到更多 MIPS 指令，在硬體方面上能夠更熟悉。